
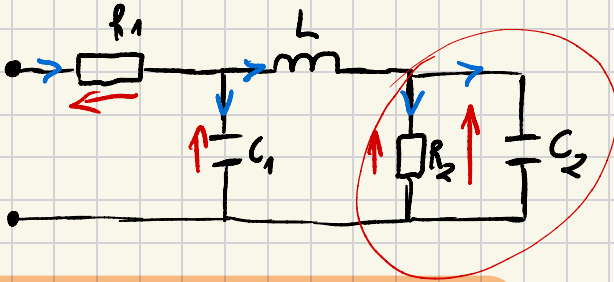


ĆWICZENIA 10



K.3 Z.1

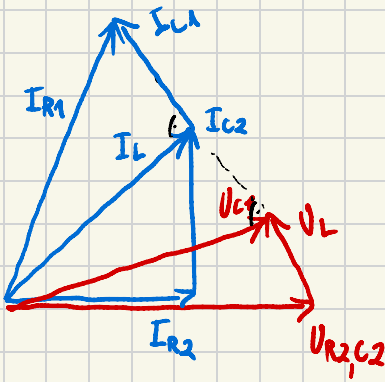


Patrzamy od końca układu



c)

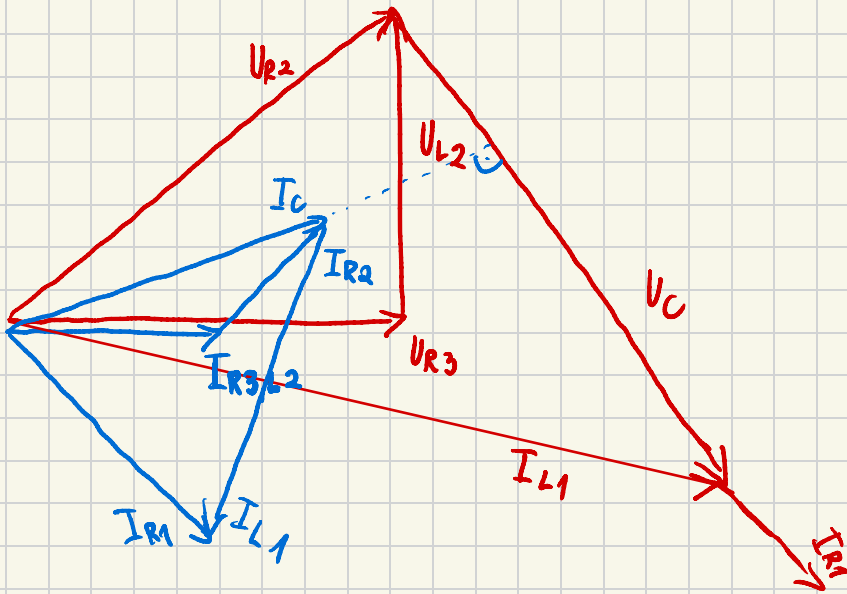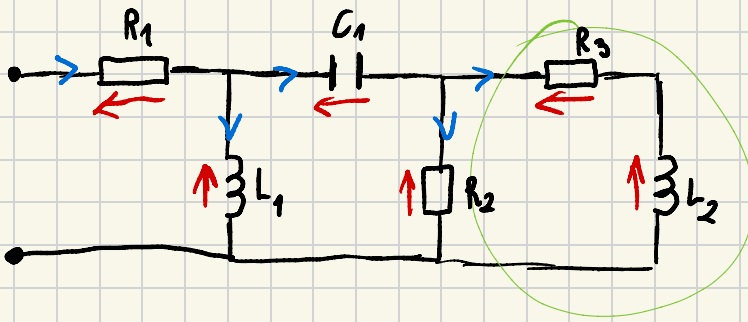


Obr. 3-f

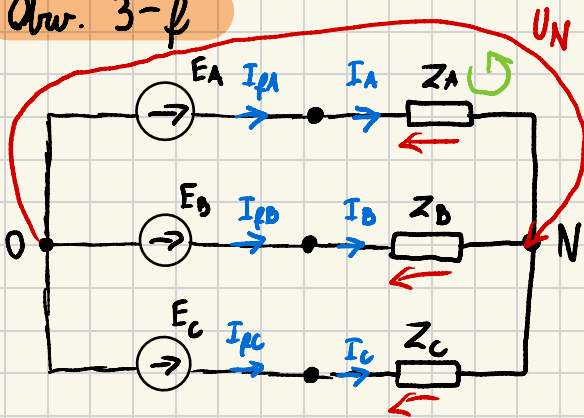

Tu może być inna liczba

$$|E_f| = 200 \text{ [V]}$$

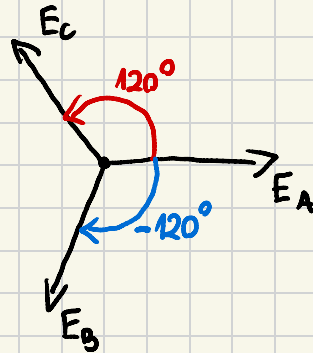

1. Oddzielnik 3-f. 3-p. symetryczny

$$Z_A = 10 \Omega$$

$$Z_B = 10 \Omega$$

$$Z_C = 10 \Omega$$

$$Y = Y_A = Y_B = Y_C$$

$$U_N = \frac{E_A \cdot Y_A + E_B \cdot Y_B + E_C \cdot Y_C}{Y_A + Y_B + Y_C}$$

$$U_N = \frac{Y(E_A + E_B + E_C)}{3Y} = 0$$

Z osi NPK to symula

$$E_A - Z_A \cdot I_A - U_N = 0$$

$$I_A = (E_A - U_N) \cdot Y_A = E_A \cdot Y_A$$

Analogicznie

$$I_B = (E_B - U_N) \cdot Y_B = E_B \cdot Y_B$$


$$I_C = (E_C - U_N) \cdot Y_C = E_C \cdot Y_C$$

$$E_A = |E_f| e^{j0^\circ}$$

$$E_B = |E_f| e^{-j120^\circ} = 200 \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$E_C = |E_f| e^{j120^\circ} = 200 \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

2. Oddzielnik 3-f. 3-p. niesymetryczny

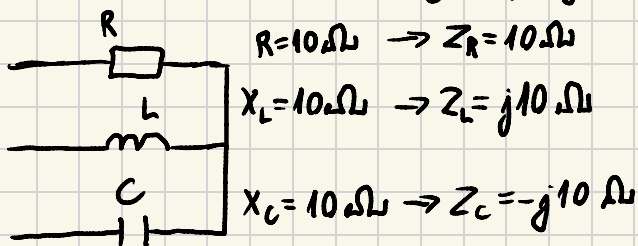

$Z_R \neq Z_L \neq Z_C$, więc
ten układ nie jest
symetryczny


$$U_N = \frac{E_A \cdot Y_A + E_B \cdot Y_B + E_C \cdot Y_C}{Y_A + Y_B + Y_C} \quad \leftarrow \text{Tu będzie jakaś wartość różna od zera}$$

$$I_A = (E_A - U_N) \cdot Y_A$$

$$I_B = (E_B - U_N) \cdot Y_B$$

$$I_C = (E_C - U_N) \cdot Y_C$$

3. oddr, 3-f., 4-p. niesymetryczny

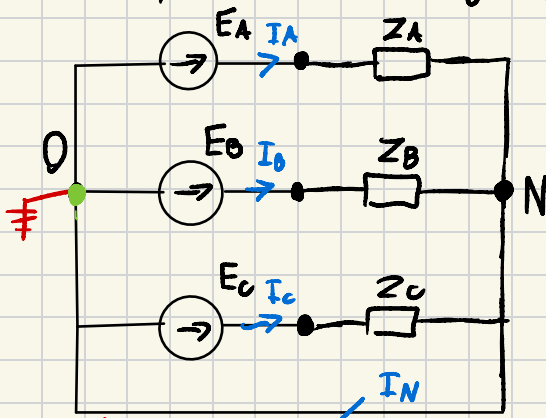

$$Z_A \neq Z_B \neq Z_C$$

$$I_A = E_A \cdot Y_A$$

$$U_N = 0 \Rightarrow I_B = E_B \cdot Y_A;$$

$$I_C = E_C \cdot Y_C$$

$$I_N = I_A + I_B + I_C \downarrow$$

(PPK dla zielonego węzła)

↑ przez ten punkt gąsior

$$U_N = 0$$

4. Oddr. 3-f 4-p symetryczny

$$\uparrow U_N = 0$$

$$I_A = E_A \cdot Y_A \quad I_B = E_B \cdot Y_B \quad I_C = E_C \cdot Y_C$$

Symetryczny, więc $Y_A = Y_B = Y_C = Y$

$$I_A = E_A \cdot Y \quad I_B = E_B \cdot Y \quad I_C = E_C \cdot Y$$

$$I_N = I_A + I_B + I_C = (E_A + E_B + E_C) \cdot Y = 0$$


5. Odpr. 3-f. 4-p. $Z_N \neq 0$ asym.

$$Z_A \neq Z_B \neq Z_C$$


$$U_N = \frac{E_A \cdot Y_A + E_B \cdot Y_B + E_C \cdot Y_C}{Y_A + Y_B + Y_C + Y_N}$$

Jeśli odpr. sym. to $U_N = 0$

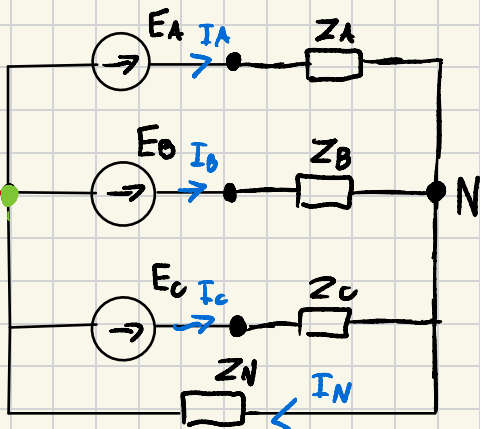(nie w tym przypadku, ale OSOWSKI często daje takie zadania, aby $U_N = 0$)



6. Zwarcie w fazie

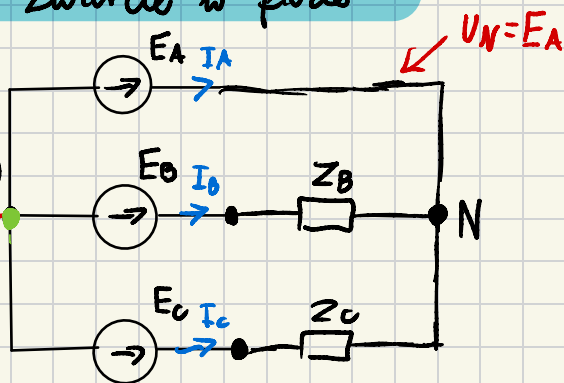


$$U_N = \frac{E_A \cdot Y_A + \cancel{E_B \cdot Y_B} + \cancel{E_C \cdot Y_C}}{Y_A + Y_B + Y_C}$$

$$I_B = (E_B - U_N) \cdot Y_B$$

$$I_C = (E_C - U_N) \cdot Y_C$$

$$I_A = -I_B - I_C$$

7. Przerwa w fazie

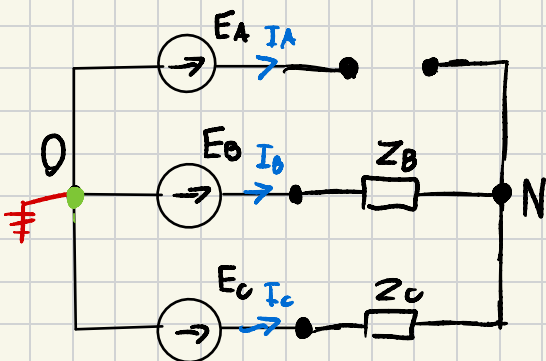


$$U_N = \frac{E_A \cdot 0 + E_B \cdot Y_B + E_C \cdot Y_C}{Y_B + Y_C}$$

$$I_A = 0 \text{ [A]}$$


$$I_B = (E_B - U_N) \cdot Y_B$$

$$I_C = (E_C - U_N) \cdot Y_C$$

8. Odw. 3-φ 3-φ Δ

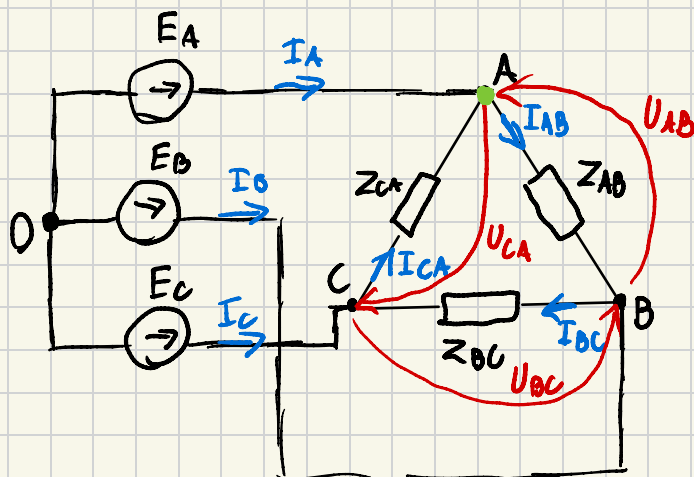

Może być
inna liczba
 $|E_f| = 200 [V]$

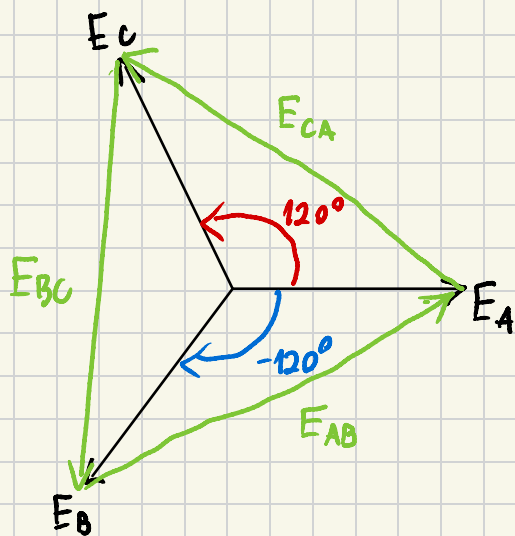

$$E_{AB} = \sqrt{3} |E_f| \cdot e^{j30^\circ}$$

$$E_{BC} = \sqrt{3} |E_f| \cdot e^{-j90^\circ}$$

$$E_{CA} = \sqrt{3} \cdot E_f \cdot e^{j150^\circ}$$

$$E_{AB} = U_{AB} \quad I_{AB} = \frac{E_{AB}}{Z_{AB}}$$

$$I_{BC} = \frac{E_{BC}}{Z_{BC}}$$

$$I_{CA} = \frac{E_{CA}}{Z_{CA}}$$

Wzrówn. PPK *mn*

$$I_A + I_{CA} - I_{AB} = 0$$

$$I_A = I_{AB} - I_{CA}$$

(Analogicznie reszta prądów I_B, I_C)