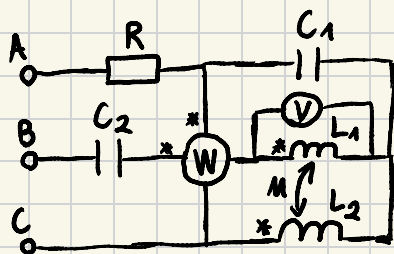


WYKŁAD 8

Przykład

Obliczyć prądy w obwodzie $\lambda - \lambda$ oraz wskazanie woltomierza i watomierza



$$X_{L_1} = 30 \, \Omega$$

$$R = 10 \, \Omega$$

$$X_{L_2} = 10 \, \Omega$$

$$|U_F| = 200 \, V$$

$$X_M = 10 \, \Omega$$


$$X_{C_1} = X_{C_2} = 10 \, \Omega$$

napięcia
fazowe
generatora

$$E_A = 200$$


$$E_B = 200 e^{-j120^\circ} = 200 (\cos 120^\circ - j \sin 120^\circ) = -100 - j173$$
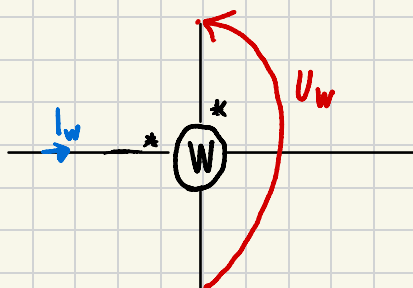
$$E_C = 200 e^{+j120^\circ} = 200 (\cos 120^\circ + j \sin 120^\circ) = -100 + j173$$



$$P = \operatorname{Re}[U_w \cdot I_w^*]$$

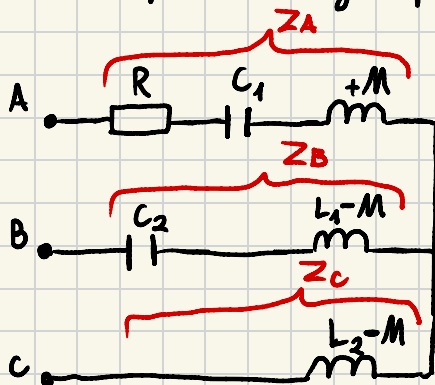
Obwód po eliminacji sprzężeń do obliczeń prądów



$$Z_A = R + jX_{L1} - jX_{C1} = 10 + j10 - j10 = 10$$

$$Z_B = -jX_{C2} + jX_{L1} - jX_M = -j10 + j30 - j10 = j10$$
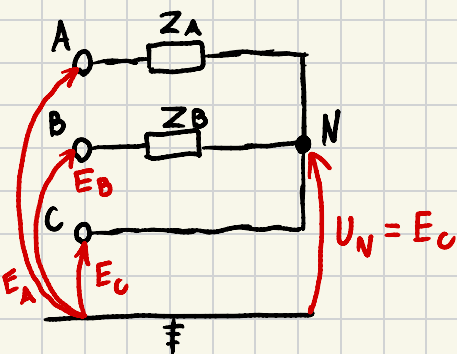
$$Z_C = jX_{L2} - jX_M = j10 - j10 = 0 \rightarrow Y_C = \infty$$



$$U_N = \frac{E_A Y_A + E_B Y_B + E_C Y_C}{Y_A + Y_B + Y_C} = \frac{E_A Y_A + E_B Y_B + E_C \cdot \infty}{Y_A + Y_B + \infty} = E_C$$

$$U_N = E_C = -100 + j173$$

$$U_A = E_A - U_N = 300 - j173$$

$$U_B = E_B - U_N = -2 \cdot 173j = -j346$$

$$U_C = E_C - U_N = 0$$

napęgu
fazowe
odbiornika


$$I_A = \frac{U_A}{Z_A} = \frac{300 - j173}{10} = 30 - j17,3$$

$$I_B = \frac{U_B}{Z_B} = \frac{-j346}{j10} = -34,6$$

$$I_C = \frac{U_C}{Z_C} = \frac{0}{0} = ? \rightarrow I_A + I_B + I_C = 0$$

$$I_C = -I_A - I_B = 4,6 + j17,3$$

Watomierz

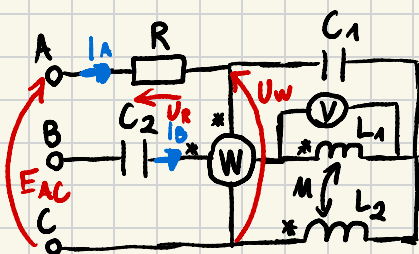

$$P_W = \operatorname{Re}[U_W \cdot I_W^*] = \operatorname{Re}[0 \cdot 0] = 0$$

$$\underline{P_W = 0}$$

$$I_N = I_B = -34,6$$

$$U_W = E_{AC} - U_R = E_{AC} - RI_A = E_A - E_C - RI_A$$

$$U_W = 200 + 100 - j173 - 10(30 - j17,3)$$

$$U_W = 0$$

Napięcie na L_1

$$U_{L1} = jX_{L1} \cdot I_0 + jX_m \cdot I_c$$


$$U_{L1} = j30 \cdot (-34,6) + j10(4,6 + j17,3)$$

$$U_{L1} = -173 - j992$$

$$|U_{L1}| = U_{\text{valk}} = \sqrt{173^2 + 992^2} = \underline{\underline{1007 [V]}}$$

Przypadek symetrycznego obciążenia ($\lambda - \lambda$)

$$Z_A = Z_B = Z_C = Z$$

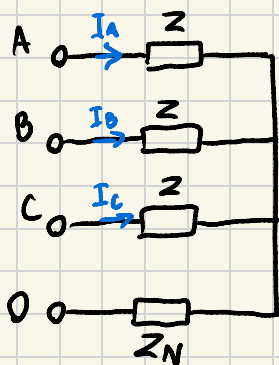

$$E_B = E_A \cdot e^{-j120^\circ} \quad E_C = E_A \cdot e^{j120^\circ}$$

$$U_N = \frac{E_A \cdot Y + E_B \cdot Y + E_C \cdot Y}{Y + Y + Y + Y_N} = \frac{Y(E_A + E_B + E_C)}{3Y + Y_N} = 0$$

$$U_A = E_A - U_N = E_A - 0 = E_A \quad I_A = \frac{E_A}{Z_A} = \frac{1}{Z} \cdot E_A$$


$$U_B = E_B$$

$$I_B = \frac{E_B}{Z_B} = \frac{1}{Z} \cdot E_B = \frac{1}{Z} \cdot E_A \cdot e^{-j120^\circ} = I_A \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$U_C = E_C$$

$$I_C = \frac{E_C}{Z_C} = \frac{1}{Z} \cdot E_C = I_A \cdot e^{j120^\circ}$$

Podłączenie $\Delta - \Delta$

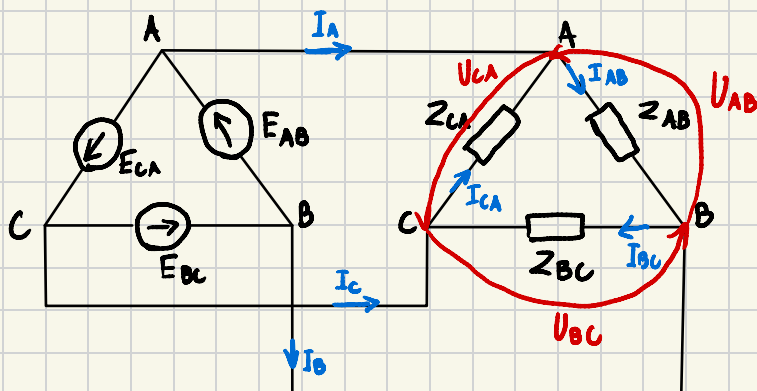

$$\begin{cases} U_{AB} = E_{AB} \\ U_{BC} = E_{BC} \\ U_{CA} = E_{CA} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_{AB} = \frac{E_{AB}}{Z_{AB}} \\ I_{BC} = \frac{E_{BC}}{Z_{BC}} \\ I_{CA} = \frac{E_{CA}}{Z_{CA}} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_A = I_{AB} - I_{CA} \\ I_B = I_{BC} - I_{AB} \\ I_C = I_{CA} - I_{BC} \end{cases}$$

Przykład:

$$Z_{AB} = R = 10 \Omega$$

$$Z_{BC} = jX_L = j10 \Omega$$

$$Z_{CA} = -jX_C = -j10 \Omega$$


$$|U_F| = 200V$$

$$E_{AB} = 200\sqrt{3} \rightarrow I_{AB} = \frac{200\sqrt{3}}{10} = 20\sqrt{3} \rightarrow I_A = I_{AB} - I_{CA}$$

$$E_{BC} = 200\sqrt{3} e^{-j120^\circ} \rightarrow I_{BC} = \frac{200\sqrt{3} e^{-j120^\circ}}{10 e^{j90^\circ}} = 20\sqrt{3} e^{-j210^\circ} \rightarrow I_B = I_{BC} - I_{AB}$$


$$E_{CA} = 200\sqrt{3} e^{j120^\circ} \rightarrow I_{CA} = \frac{200\sqrt{3} e^{j120^\circ}}{10 e^{-j90^\circ}} = 200\sqrt{3} e^{j210^\circ} \rightarrow I_C = I_{CA} - I_{BC}$$

Wyznaczenie wektorów

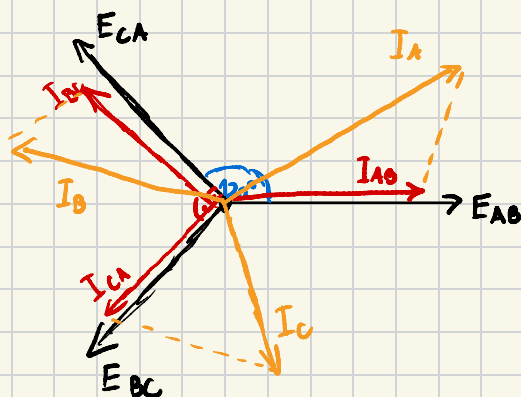

Pomiary mocy w obwodach 3-fazowych

1. Moc w układzie 1-1 czteroprzewodowym

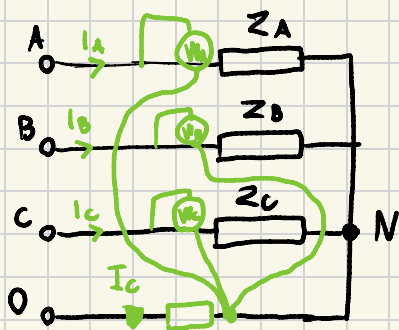

Moc odbiornika

$$P_{3\phi} = P_A + P_B + P_C$$


Moc odbiornika chwilowa

$$p(t) = p_A(t) + p_B(t) + p_C(t)$$

$$p(t) = u_A(t) \cdot i_A(t) + u_B(t) \cdot i_B(t) + u_C(t) \cdot i_C(t)$$

Moc czynna



$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt = \frac{1}{T} \left[\underbrace{\int_{t_0}^{t_0+T} u_A(t) \cdot i_A(t) dt}_{|U_A| \cdot |I_A| \cdot \cos \varphi_A} + \underbrace{\int_{t_0}^{t_0+T} u_B(t) \cdot i_B(t) dt}_{|U_B| \cdot |I_B| \cdot \cos \varphi_B} + \underbrace{\int_{t_0}^{t_0+T} u_C(t) \cdot i_C(t) dt}_{|U_C| \cdot |I_C| \cdot \cos \varphi_C} \right]$$

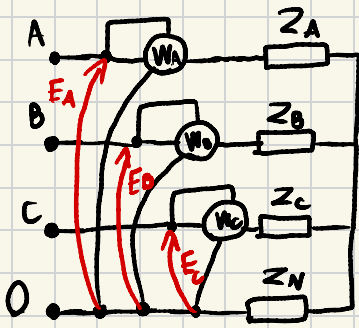

Moc czynna generatora

$$P_{3\phi} = |E_A| \cdot |I_A| \cdot \cos \varphi_A + |E_B| \cdot |I_B| \cdot \cos \varphi_B + |E_C| \cdot |I_C| \cdot \cos \varphi_C$$

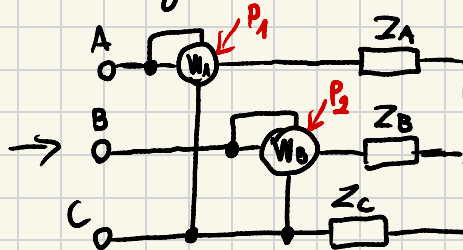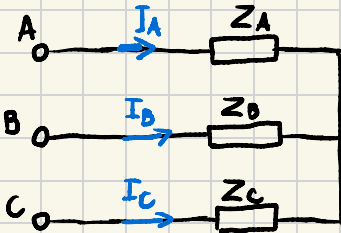Obwód 3-fazowy 3-przewodowy (brak przewodu neutralnego)



+ Pokazano Reference +

Układ Arona

$$P = P_1 + P_2$$

$$I_A + I_B + I_C = 0 \quad i_A(t) + i_B(t) + i_C(t) = 0 \rightarrow i_C(t) = -i_A(t) - i_B(t)$$

$$p(t) = u_A(t) \cdot i_A(t) + u_B(t) \cdot i_B(t) + u_C(t) \cdot i_C(t)$$

$$p(t) = u_A(t) \cdot i_A(t) + u_B(t) \cdot i_B(t) + u_C(t) \cdot (-i_A(t) - i_B(t))$$

$$p(t) = (u_A(t) - u_C(t)) \cdot i_A(t) + (u_B(t) - u_C(t)) \cdot i_B(t)$$

↓ wartość zespolona

$$P = |U_{AC}| \cdot |I_A| \cdot \cos \varphi_{U_{AC}, I_A} + |U_{BC}| \cdot |I_B| \cdot \cos \varphi_{U_{BC}, I_B}$$


Wielad 3-przewodowy symetryczny $Z_A = Z_B = Z_C = Z$

$$E_A = U_A$$

$$E_B = U_B$$

$$E_C = U_C$$

$$|I_A| = |I_B| = |I_C| = |I_f|$$

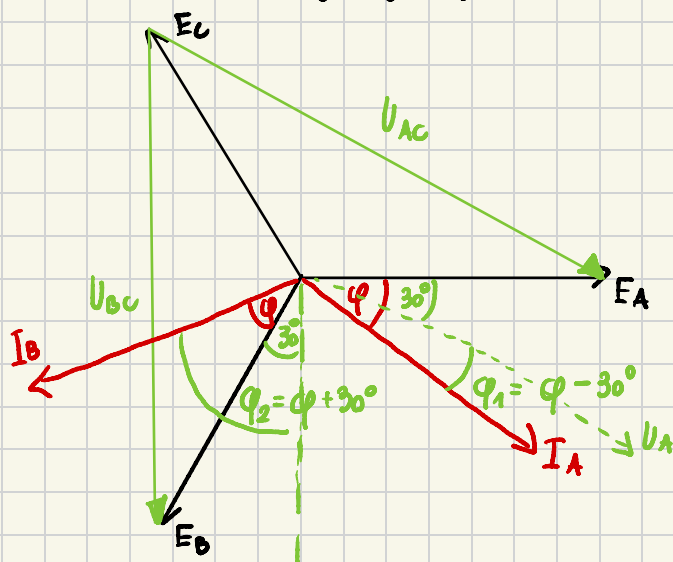

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot |U_f| \cdot |I_f| \cdot \cos(\varphi - 30^\circ)$$

$$P_2 = \sqrt{3} \cdot |U_f| \cdot |I_f| \cdot \cos(\varphi + 30^\circ)$$

$$P = P_1 + P_2 = \sqrt{3} |U_f| \cdot |I_f| (\cos(\varphi - 30^\circ) + \cos(\varphi + 30^\circ))$$

$$P = P_1 + P_2$$

$$P = \sqrt{3} |U_f| \cdot |I_f| (\cos \varphi \cos 30^\circ + \sin \varphi \sin 30^\circ + \cos \varphi \cos 30^\circ - \sin \varphi \sin 30^\circ)$$

$$P = \sqrt{3} |U_f| \cdot |I_f| \cdot 2 \cos \varphi \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 \cdot |U_f| \cdot |I_f| \cdot \cos \varphi$$

$P_{1\text{faz}}$

$$P_1 - P_2$$

$$P_1 - P_2 = \sqrt{3} \cdot |U_f| \cdot |I_f| \cdot 2 \sin \varphi \sin 30^\circ = \sqrt{3} |U_f| \cdot |I_f| \cdot \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot Q_{1\text{faz}}$$

Petna moc viernu 3 faz

$$Q = 3 \cdot Q_{1\text{faz}} = 3 \cdot |U_f| \cdot |I_f| \cdot \sin \varphi = 3 \cdot \frac{P_1 - P_2}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$$

Mac czynna 3 faz

$$P = P_1 + P_2$$

Mac bierna 3 faz

$$Q = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$$

Kąt fazowy φ

$$\varphi = \arctg \frac{Q}{P} = \arctg \left[\frac{\sqrt{3}(P_1 - P_2)}{P_1 + P_2} \right]$$

