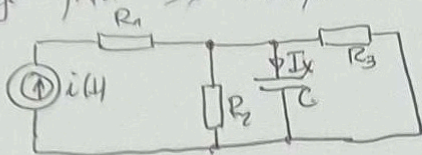



IOIS 24.06.25

1. Obliczyć prąd I_x stosując metodę Thevenina.




$$\begin{aligned} R_1 &= 1\Omega \\ R_2 &= 2\Omega \\ R_3 &= 3\Omega \\ \frac{1}{\omega C} &= 2\Omega \\ i(t) &= 2\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ) \end{aligned}$$

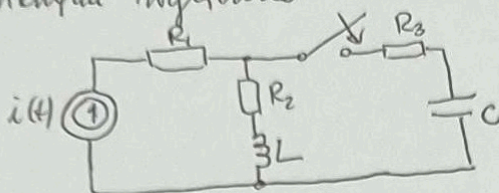2. Określić $i_C(t)$, $u_C(t)$ w stanie nieustalonym po zamknięciu wyłącznika




$$\begin{aligned} R_1 &= R_2 = R_3 = 2\Omega \\ L &= 1H \\ C &= 1F \\ i(t) &= 10A \end{aligned}$$

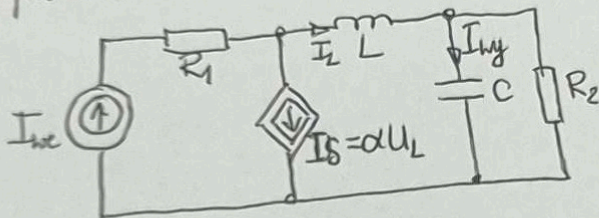3. Określić transmitancję $H(s) = \frac{I_{out}(s)}{I_{in}(s)}$ w obwodzie, odpowiadającym impulsowemu i charakterystycznemu cyfrowemu.



$$\begin{aligned} R_1 &= 2\Omega \\ L &= 1H \\ C &= 1F \\ R_2 &= 1\Omega \\ \alpha &= 4 \end{aligned}$$

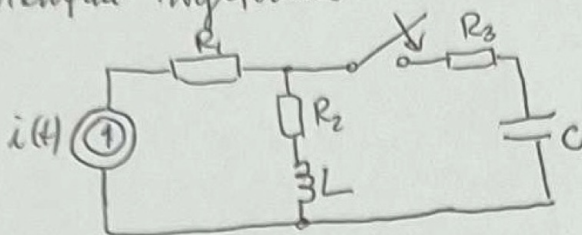2. Określić $i_L(t)$, $u_C(t)$ w stanie niestalowym po zamknięciu wyłącznika




$$R_1 = R_2 = R_3 = 2\Omega$$

$$L = 1H$$

$$C = 1F$$

$$i(t) = 10A$$


1° Warunki początkowe

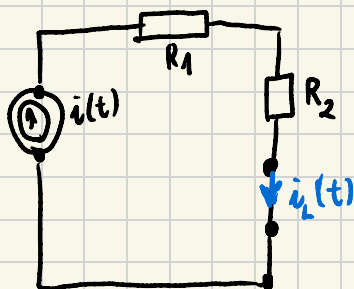

$$i_L(t) = 10A \quad u_C(t) = 0V$$

$$i_L(0^-) = 10A \quad u_C(0^-) = 0V$$

2° Stan ustalony po przełączeniu

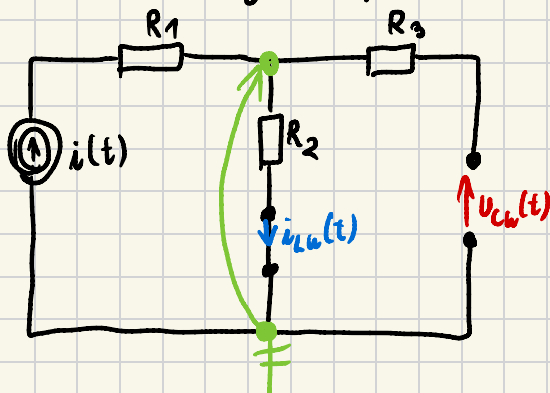

$$i_{LW}(t) = 10A$$

$$i_{LW}(0^+) = 10A$$


$$u_{CW}(t) \cdot \frac{1}{R_2} = I$$

$$u_{CW}(t) = I \cdot R_2$$

$$u_{CW}(t) = 10 \cdot 2 = 20V$$

$$u_{CW}(0^+) = 20[V]$$

3° Składanie przebiegów

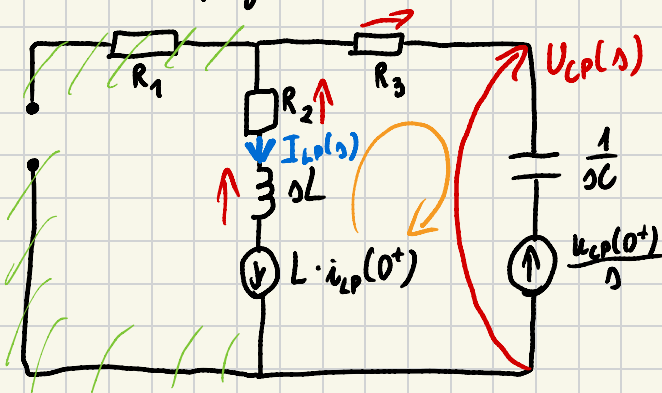

$$i_{cp}(t) = i_{Lp}(t)$$

m NPK

$$I_{Lp}(s) \left[sL + R_2 + R_3 + \frac{1}{sC} \right] - L \cdot i_{Lp}(0^+) - \frac{u_{cp}(0^+)}{s} = 0$$

$$I_{Lp}(s) \left[sL + R_2 + R_3 + \frac{1}{sC} \right] = L \cdot i_{Lp}(0^+) + \frac{u_{cp}(0^+)}{s}$$

$$i_L(0^-) = i_{Lw}(0^+) + i_{Lp}(0^+)$$

$$i_{Lp}(0^+) = i_L(0^-) - i_{Lw}(0^+) = 10 - 10 = 0 \text{ A}$$

$$u_{cp}(0^+) = u_c(0^-) - u_{cw}(0^+) = 0 - 20 = -20 \text{ V}$$

$$I_{Lp}(s) \left[s + 4 + \frac{1}{s} \right] = 0 - \frac{20}{s} \parallel \cdot s$$

$$I_{Lp}(s) [s^2 + 4s + 1] = -20$$

$$I_{Lp}(s) = \frac{-20}{s^2 + 4s + 1} \rightarrow \begin{aligned} s^2 + 4s + 1 &= 0 \\ \Delta &= 16 - 4 = 12 \quad \sqrt{\Delta} = 3,46 \end{aligned}$$

$$I_{Lp}(s) = \frac{-20}{(s+3,73)(s+0,27)} \quad \begin{aligned} s_1 &= \frac{-4-3,46}{2} = -3,73 \\ s_2 &= \frac{-4+3,46}{2} = -0,27 \end{aligned}$$

$$i_{Lp}(t) = \lim_{s \rightarrow -3,73} \left(\frac{-20}{s+0,27} \cdot e^{st} \right) + \lim_{s \rightarrow -0,27} \left(\frac{-20}{s+3,73} \cdot e^{st} \right) =$$

$$i_{Lp}(t) = \frac{-20}{-3,73 + 0,27} \cdot e^{-3,73t} - \frac{20}{-0,27 + 3,73} \cdot e^{-0,27t} =$$

$$= 5,78 e^{-3,73t} - 5,78 e^{-0,27t}$$

$$i_{cp}(t) = i_{Lp}(t) = 5,78 e^{-3,73t} - 5,78 e^{-0,27t}$$

$$i_c(t) = 5,78 (e^{-3,73t} - e^{-0,27t})$$

$$i_L(t) = \underbrace{10}_{\text{red}} + \underbrace{5,78 e^{-3,73t} - 5,78 e^{-0,27t}}_{\text{blue}}$$

$i_{Lp}(t)$

$$U_{cp}(s) = I_{Lp}(s) \cdot \frac{1}{sL} + \frac{u_{cp}(0^+)}{s}$$

$$U_{cp}(s) = \frac{-20}{s^2 + 4s + 1} \cdot \frac{1}{s} - \frac{20}{s}$$

$$U_{cp}(s) = \frac{-20}{s(s+3,73)(s+0,27)} - \frac{20}{s}$$

$$u_{cp}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{-20}{(s+3,73)(s+0,27)} \cdot e^{st} \right) + \lim_{s \rightarrow -3,73} \left(\frac{-20}{s(s+0,27)} \cdot e^{st} \right) +$$


$$+ \lim_{s \rightarrow -0,27} \left(\frac{-20}{s(s+3,73)} \cdot e^{st} \right) - 20$$

$$u_{cp}(t) = -13,86 - 1,55 e^{-3,73t} + 21,41 e^{-0,27t} - 20$$


$$u_{cp}(t) = -1,55 e^{-3,73t} + 21,41 e^{-0,27t} \sim 39,86$$

$$u_c(t) =$$

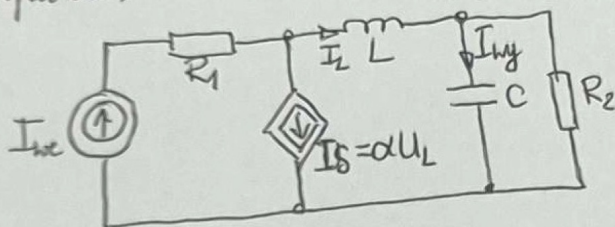3. Okređić transmitanciju $H(s) = \frac{I_{wy}(s)}{I_{we}(s)}$ u obvodu, odpravić impulsu i karakteristični cyklotlovinica.


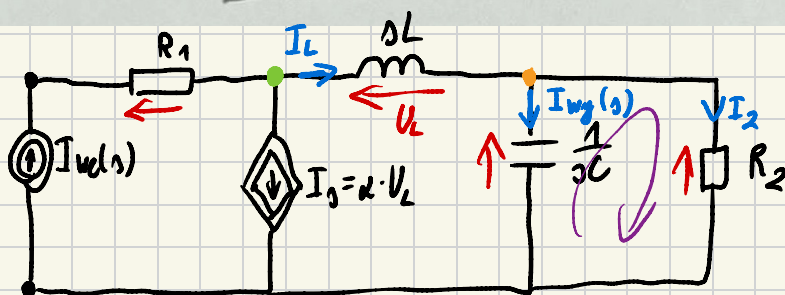
$$\begin{aligned} R_1 &= 2\Omega \\ L &= 1H \\ C &= 1F \\ R_2 &= 1\Omega \\ \alpha &= 4 \end{aligned}$$



$$I_{we}(s) = I_L + I_s = I_L + \alpha \cdot U_L = I_L + \alpha \cdot sL \cdot I_L = I_L + 4sI_L$$

$$I_{we}(s) = I_L(4s+1) \Rightarrow I_L = \frac{I_{we}(s)}{4s+1}$$

$$I_L = I_{wy}(s) + I_2$$

$$I_{wy}(s) \cdot \frac{1}{sC} = I_2 \cdot R_2$$

$$I_{wy}(s) = I_2 \cdot s \Rightarrow I_2 = \frac{I_{wy}(s)}{s}$$

$$I_L = I_{wy}(s) \left[1 + \frac{1}{s} \right]$$

$$I_{wy}(s) \left[1 + \frac{1}{s} \right] = \frac{I_{we}(s)}{4s+1}$$

$$I_{wy}(s) [s+1] = \frac{s}{4s+1} I_{we}(s)$$

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)(1+4s)}$$

Odp. impulsowa

$$\begin{aligned} y(t) &= L^{-1}[H(s)] = \lim_{s \rightarrow -1} \left(\frac{s}{1+4s} e^{st} \right) + \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{4}} \left(\frac{s}{s+1} e^{st} \right) = \\ &= \frac{-1}{-\frac{3}{4}} e^{-t} + \frac{-\frac{1}{4}}{-\frac{1}{4}+1} e^{-\frac{1}{4}t} = \frac{1}{3} e^{-t} - \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{4}t} \end{aligned}$$

Chr. ceptationisime

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)(1+4s)} = \frac{s}{s+4s^2+1+4s} = \frac{s}{4s^2+5s+1}$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{-4\omega^2+5j\omega+1} = \frac{0+j\omega}{1-4\omega^2+5j\omega}$$

$$|H(\omega)| = \frac{\sqrt{0^2+\omega^2}}{\sqrt{(1-4\omega^2)^2+(5\omega)^2}} = \frac{\omega}{\sqrt{(1-4\omega^2)^2+25\omega^2}}$$


$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{\omega}{0}\right) - \arctg\left(\frac{5\omega}{1-4\omega^2}\right)$$

$$H(s) = \frac{A(s)}{C(s)} = \frac{B(s)}{D(s)} = H(s)$$

$$|H(\omega)| = \frac{\sqrt{A^2(\omega) + B^2(\omega)}}{\sqrt{C^2(\omega) + D^2(\omega)}} \rightarrow \text{charakterystyczny amplitudowy}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{B(\omega)}{A(\omega)}\right) - \arctg\left(\frac{D(\omega)}{C(\omega)}\right) \rightarrow \text{charakterystyczny fazowy}$$

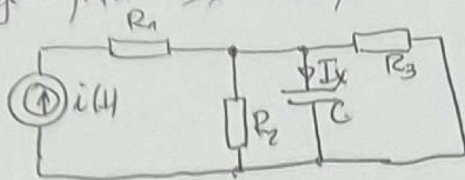1. Obliczyć prąd I_x stosując metodę Thévenina.



$$\begin{aligned} R_1 &= 1\Omega \\ R_2 &= 2\Omega \\ R_3 &= 3\Omega \\ \frac{1}{\omega C} &= 2\Omega \\ i(4) &= 2\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ) \end{aligned}$$

1° Wyznaczam Z_x


$$Z_x = Z_C = -j \cdot \frac{1}{\omega C} = -j2 [\Omega]$$

$$I = -j2$$

2° Wyznaczam R_{AB}

$$R_{AB} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{2 \cdot 3}{2 + 3} = \frac{6}{5} = 1,2 [\Omega]$$

3° Wyznaczam U_{AB}

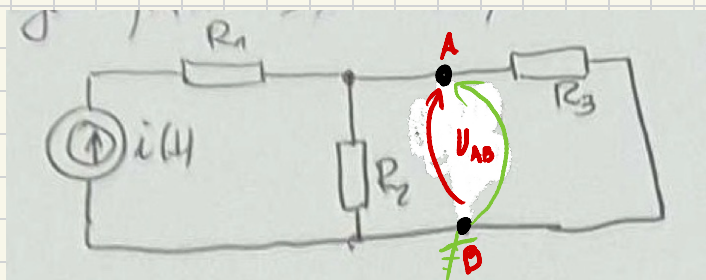

$$I_x = \frac{U_{AB}}{R_x + R_{AB}}$$

$$I_x = \frac{-j2,4}{1,2 - j2}$$

$$I_x = 0,88 - j0,53$$

$$U_{AB} \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right] = I$$

$$U_{AB} = I \cdot \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = -j2 \cdot 1,2 = -j2,4 [V]$$

$$I_x =$$