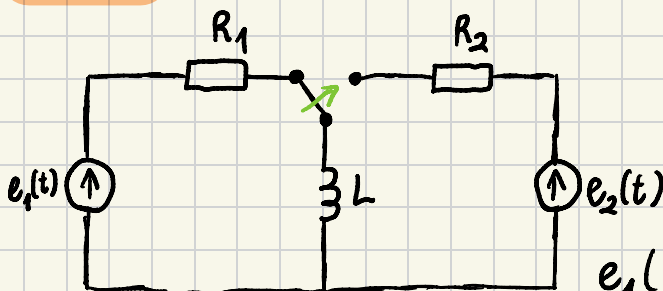


ĆWICZENIA 13

METODA OPERATOROWA

Zad. 1 FILIPOWICZ 6.12



$$R_1 = 40 \, \Omega$$

$$R_2 = 20 \, \Omega$$

$$L = 0,4 \, \text{H}$$


$$e_1(t) = 200 \sin(100t + 90^\circ) \, \text{V}$$

W "orygynie" jest 240

a) $e_2(t) = 100 \, \text{V}$

b) $e_2(t) = 140\sqrt{2} \sin(50t + 135^\circ) \, \text{V}$

a) 1° Warunki początkowe

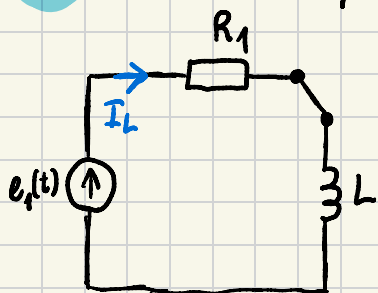

Najpierw musimy wyznaczyć prąd cewki $i_L(0^-)$ przed przełączeniem!

$$\omega_1 = 100 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad E_1 = \frac{200}{\sqrt{2}} e^{j90^\circ} = 100\sqrt{2} e^{j90^\circ}$$



$$Z_2 = R_1 + Z_L = R_1 + j\omega_1 L = 40 + j40 = 40\sqrt{2} e^{j45^\circ}$$

$$I_L = \frac{E_1}{Z_2} = \frac{100\sqrt{2} e^{j90^\circ}}{40\sqrt{2} e^{j45^\circ}} = 2,5 e^{j45^\circ}$$

$$i_L(t) = 2,5\sqrt{2} \sin(100t + 45^\circ)$$

$$i_L(0^-) = 2,5 \, [\text{A}]$$

2° Wyznaczenie $i_L(t)$

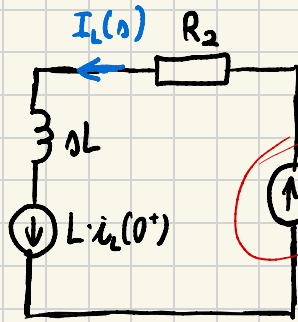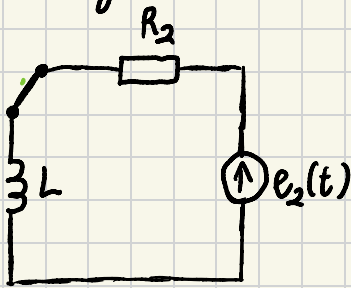

$e_2(t) \sim \text{const.}$
 Dlatego możemy
 "przyspieszyć"
 proces A1.

$$E_2 = 100 \text{ V}$$

$$L \cdot i_L(0^+) = L \cdot i_L(0^-) = 0,4 \cdot 2,5 = 1 \text{ [V]}$$

$i_L(0^-) = i_L(0^+) \rightarrow$ wynika z prawa
 komutacji cewki

$$I_L(s) = \frac{\frac{E_2}{s} + L i_L(0^+)}{R_2 + sL} = \frac{\frac{100}{s} + 1}{20 + 0,4s} = \frac{s + 100}{s(20 + 0,4s)} =$$

$$= \frac{s + 100}{0,4s(s + 50)} = \frac{2,5s + 250}{s(s + 50)} \rightarrow \begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -50 \end{cases}$$

$$f(t) = \lim_{s \rightarrow s_1} [F(s) \cdot (s - s_1) e^{s_1 t}]$$

$$\frac{2,5 \cdot 0 + 250}{s(0 + 50)} \cdot (s - 0) \cdot e^{0t}$$

$$i_L(t) = \frac{2,5 \cdot 0 + 250}{s(0 + 50)} (s - 0) \cdot e^{0t} + \frac{2,5 \cdot (-50) + 250}{-50(s + 50)} ((s + 50)) e^{-50t} =$$

$$= 5 - 2,5e^{-50t}$$

$$i_L(t) = 5 - 2,5e^{-50t}$$


A1. "Przyspieszamy", bo jeśli
 nie ma źródła sinusoidalnego po
 przetworzeniu to nie ma konieczności liczenia stanu ustalonego

b) Warunki początkowe takie same: $i_L(0^-) = 2,5 \text{ A}$

$$e_2(t) = 140\sqrt{2} \sin(50t + 135^\circ) \text{ [V]}$$

Źródło zmienne (sinusoidalne), więc musimy zastosować superpozycję (czyli podejście „schematyczne”)

2° Stan ustalony obwodu po przełączeniu

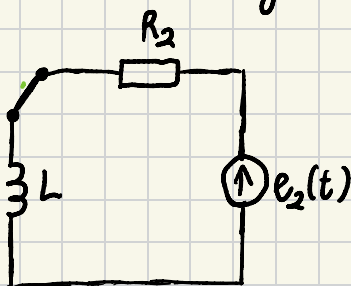

$$R_2 = 20 \Omega \quad L = 0,4 \text{ H}$$

$$\omega_2 = 50 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad E_2 = 140 e^{j135^\circ}$$

$$Z_2 = R_2 + Z_L = 20 + j0,4 \cdot 50 =$$


$$= 20 + j20 = 20\sqrt{2} e^{j45^\circ}$$

$$I_L = \frac{E_2}{Z_2} = \frac{140 e^{j135^\circ}}{20\sqrt{2} e^{j45^\circ}} = \frac{7}{\sqrt{2}} e^{j90^\circ}$$

$$i_{L_u}(t) = 7 \sin(50t + 90^\circ)$$

$$i_{L_u}(0^+) = 7 \text{ A}$$

3° Stan przejściowy

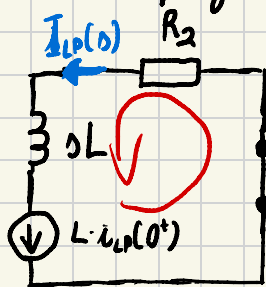

Zmniejszenie, bo było tu źródło napięcia E_2

$$i_L(t) = i_{Lw}(t) + i_{LP}(t)$$

$$i_{LP}(0^+) = i_L(0^-) - i_{Lw}(0^+)$$

$$i_{LP}(0^+) = 2,5 - 7 = -4,5 \text{ [A]}$$

$$L \cdot \dot{i}_{LP}(0^+) = 0,4 \cdot (-4,5) = -1,8 \text{ [A]}$$


$$I_{LP}(s) = \frac{L \cdot \dot{i}_{LP}(0^+)}{R_2 + jL} = \frac{-1,8}{20 + j0,4} = \frac{-4,5}{s + 50} \rightarrow s_1 = -50$$

$$i_{LP}(t) = \frac{-4,5}{(s+50)} \cdot e^{-50t} = -4,5 e^{-50t}$$

$$i_L(t) = i_{Lw}(t) + i_{LP}(t) = 7 \sin(50t + 90^\circ) - 4,5 e^{-50t}$$

$$\frac{s^2 + 4s + 1}{s + 1} = A + \frac{s + 2}{s + 1}$$

Zad. 2 FILIPOWICZ 6.11.

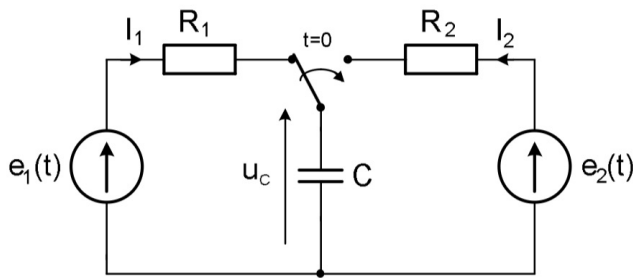

$$e_1 = 200 \sin(100t + 30^\circ) \text{ V}$$


$$R_1 = 50 \Omega \quad R_2 = 10 \Omega$$

$$C = 0,2 \mu\text{F} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ F}$$

a) $e_2(t) = 300 \text{ V}$

b) $e_2(t) = 500\sqrt{2} \sin(500t + 135^\circ) \text{ V}$

1° Warunki początkowe

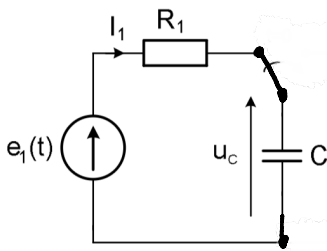

$$E_1 = \frac{200}{\sqrt{2}} e^{j30^\circ} = 100\sqrt{2} e^{j30^\circ}$$

$$\omega_1 = 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$X_c = \frac{1}{\omega_1 C} = \frac{1}{10^2 \cdot 2 \cdot 10^{-4}} = 50 \Omega$$

$$Z_c = -jX_c = -j50 \Omega$$

$$Z_2 = R_1 - jX_c = 50 - j50 = 50\sqrt{2} e^{-j45^\circ}$$

$$I_1 = \frac{E_1}{Z_2} = \frac{100\sqrt{2} e^{j30^\circ}}{50\sqrt{2} e^{-j45^\circ}} = 2 e^{j135^\circ}$$

$$u_c = I_1 \cdot Z_c = 2 e^{j135^\circ} \cdot (-j50) = 100 e^{j45^\circ}$$


$$u_c(t) = 100\sqrt{2} \sin(100t + 45^\circ)$$

$$u_c(0^-) = 100 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 100 \text{ V}$$

$$u_c(0^+) = 100 \text{ V}$$

2° Wyznaczanie $u_c(t)$

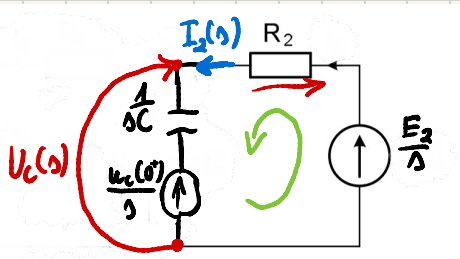"Przyjęcie", bo $e_2(t) \sim \text{const.}$



$$E_2 = 300V$$

$$\frac{u_c(0^+)}{\Delta} = \frac{u_c(0^-)}{\Delta} = \frac{100}{\Delta}$$

$$\frac{1}{sC} = \frac{1}{s \cdot 2 \cdot 10^{-4}} = \frac{5000}{s}$$

$$\frac{E_2}{\Delta} - I_2(s) R_2 - I_2(s) \cdot \frac{1}{sC} - \frac{u_c(0^+)}{\Delta} = 0$$

$$I_2(s) \left[R_2 + \frac{1}{sC} \right] = \frac{E_2}{\Delta} - \frac{u_c(0^+)}{\Delta}$$

$$I_2(s) = \frac{\frac{E_2}{\Delta} - \frac{u_c(0^+)}{\Delta}}{R_2 + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{300}{\Delta} - \frac{100}{\Delta}}{10 + \frac{5000}{\Delta}} = \frac{\frac{200}{\Delta}}{10 + \frac{5000}{\Delta}} = \frac{200}{10\Delta + 5000} = \frac{20}{\Delta + 500}$$


$$u_c(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{sC} + \frac{u_c(0^+)}{\Delta} = \frac{20}{\Delta + 500} \cdot \frac{5000}{\Delta} + \frac{100}{\Delta} = 10^5 \left[\frac{1}{\Delta(\Delta + 500)} \right] + \frac{100}{\Delta}$$

$$u_c(t) = 10^5 \cdot \frac{1}{\cancel{\Delta(\Delta + 500)}} (\cancel{1-0}) \cdot e^{0t} + 10^5 \cdot \frac{1}{\cancel{-500(\Delta + 500)}} (\cancel{1+500}) \cdot e^{-500t} + \frac{100}{\cancel{\Delta}} (\cancel{1-0}) e^{0t}$$

$$u_c(t) = \frac{10^5}{500} + \frac{10^5}{-500} e^{-500t} + 100 = 200 - 200e^{-500t} + 100$$

$$u_c(t) = 300 - 200e^{-500t}$$

Zad. 3 JAKIŚ ??? ZBIÓR

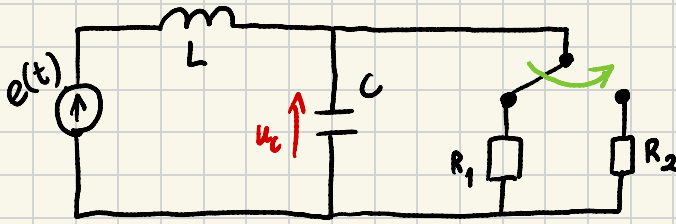

$$e(t) = 10 \text{ V} \Rightarrow \omega = 0$$

$$R_1 = 5 \, \Omega \quad R_2 = 50 \, \Omega$$

$$L = 1 \text{ H} \quad C = 1000 \, \mu\text{F} = 10^3 \cdot 10^{-6} = 10^{-3} \text{ F}$$

1° Warunki początkowe

